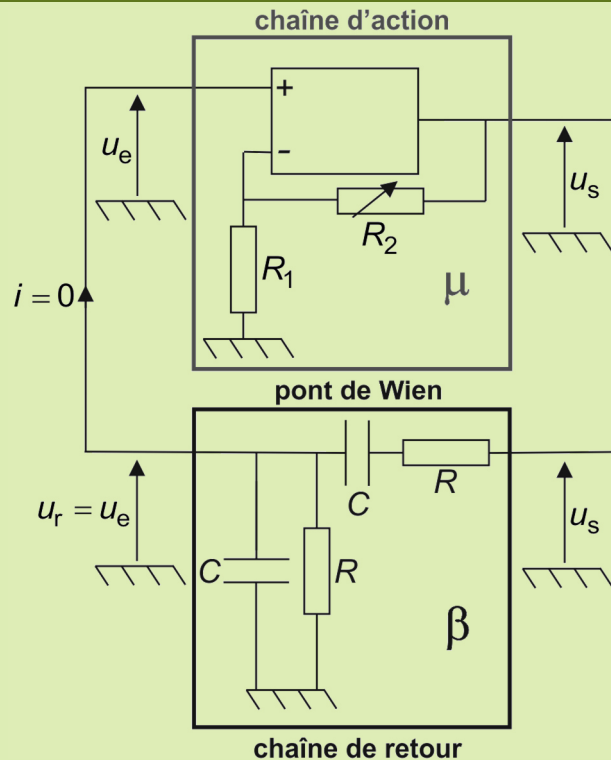


Capacité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler l'évolution temporelle d'un signal généré par un oscillateur. 🖋

Rappel de cours : oscillateur à pont de Wien



La chaîne d'action est un montage amplificateur non inverseur, dont la fonction de transfert est $\mu = \frac{u_s}{u_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$. La chaîne de retour est un pont de Wien, passe-bande du second ordre, dont la

fonction de transfert est $\beta = \frac{u_e}{u_s} = \frac{1}{3 + j\left[\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right]} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + 3j\frac{\omega}{\omega_0} - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2}$, où $\omega_0 = \frac{1}{RC}$.

On en déduit l'équation différentielle linéaire reliant u_e à u_s par la chaîne de retour :

$$(j\omega)^2 u_e + 3j\omega\omega_0 u_e + \omega_0^2 u_e = j\omega\omega_0 u_s \Leftrightarrow \frac{d^2 u_e}{dt^2} + 3\omega_0 \frac{du_e}{dt} + \omega_0^2 u_e = \omega_0 \frac{du_s}{dt}$$

Pour la chaîne directe, on a :

— $u_s = \left[1 + \frac{R_2}{R_1}\right] u_e = \mu u_e$ si l'A.L.I est en fonctionnement linéaire, ce qui est vérifié si on a

$$-V_{\text{sat}} < u_s < V_{\text{sat}} \Leftrightarrow -\frac{V_{\text{sat}}}{\mu} < u_e < \frac{V_{\text{sat}}}{\mu}$$

— $u_s = +V_{\text{sat}}$ si $u_e \geq \frac{V_{\text{sat}}}{\mu}$, et $u_s = -V_{\text{sat}}$ si $u_e \leq -\frac{V_{\text{sat}}}{\mu}$, l'A.L.I étant alors saturé.

On peut à l'aide de ces équations qui couplent u_s et u_e étudier le régime transitoire (démarrage des oscillations) et le régime établi d'oscillations. Toutefois, les oscillations n'ont lieu qu'à une condition sur R_2 / R_1 que nous allons déterminer.

En raison du bruit de fond, les conditions initiales $u_e(0^+)$ et $\frac{du_e}{dt}(0^+)$ ne sont pas rigoureusement nulles car il existe un bruit de fond électronique. Néanmoins on a $-V_{\text{sat}} / \mu < u_e(0^+) < V_{\text{sat}} / \mu$, donc l'A.L.I est initialement en fonctionnement linéaire, ce qui entraîne $u_s = \mu u_e$. On en déduit :

$$\frac{d^2 u_e}{dt^2} + \omega_0 [3 - \mu] \frac{du_e}{dt} + \omega_0^2 u_e = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 u_e}{dt^2} + \omega_0 \left[2 - \frac{R_2}{R_1} \right] \frac{du_e}{dt} + \omega_0^2 u_e = 0. \text{ Ainsi :}$$

— Si $R_2 / R_1 < 2$, le régime est amorti. Les signaux restent du bruit de fond.

— Si $R_2 / R_1 > 2$, le régime est amplifié. Les signaux divergent et le système donne naissance à un signal.

On n'a donc un oscillateur que si $R_2 / R_1 > 2$.

Le but de cette capacité numérique est de résoudre l'équation différentielle du second ordre :

$$\text{— } \frac{d^2 u_e}{dt^2} = -\omega_0 [3 - \mu] \frac{du_e}{dt} - \omega_0^2 u_e \text{ avec } \mu = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 1 + A, \text{ si } |u_e(t)| < V_{\text{sat}} / \mu$$

$$\text{— } \frac{d^2 u_e}{dt^2} = -3\omega_0 \frac{du_e}{dt} - \omega_0^2 u_e \text{ si } |u_e(t)| > V_{\text{sat}} / \mu.$$

Les conditions initiales $u_e(0^+)$ et $\frac{du_e}{dt}(0^+)$ sont faibles et sans grande importance du moment que $|u_e(0^+)| < V_{\text{sat}} / \mu$. On prendra $u_e(0^+) = 0,01 \text{ V}$ et $\frac{du_e}{dt}(0^+) = \omega_0 u_e(0^+)$.

Plutôt que d'utiliser la bibliothèque permettant de réaliser ces intégrations, on peut programmer un schéma d'intégration (on a choisi le schéma de Runge-Kutta, bien plus performant que le schéma d'Euler), afin de gérer le changement d'équation différentielle à résoudre selon la valeur de $u_e(t)$.

Méthode numérique : résolution numérique d'équations différentielles

On cherche à résoudre numériquement l'équation différentielle d'ordre 1 : $\frac{dx}{dt} = \varphi(t, x(t)) = F(t)$ sur l'intervalle $[t_0, t_n]$ avec la condition initiale $x(t_0) = x_0$.

On divise l'intervalle $[t_0, t_n]$ en n intervalles $[t_i, t_{i+1}]$ avec $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, de longueur $dt = \frac{t_n - t_0}{n}$, en posant $t_i = t_0 + i dt$.

Sans approximation, on a $x_{i+1} = x_i + \int_{t_i}^{t_{i+1}} F(t) dt$. La méthode d'Euler consiste à considérer que F

est constante, égale à $F(t_i)$, entre t_i et t_{i+1} : $x_{i+1} = x_i + \frac{dx}{dt}(t_i) \cdot dt = x_i + \varphi(t_i, x_i) \cdot dt$. Elle nécessite un grand nombre de pas d'intégration pour obtenir une solution approchée satisfaisante (on montre que l'erreur commise est de l'ordre de dt).


Pour la même valeur de n , on approche mieux la solution exacte en augmentant le nombre d'évaluations à chaque pas de temps. Par exemple la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 (RK2) consiste à supposer que F est constante, égale à $F(t_{i+1/2})$ où $t_{i+1/2} = \frac{1}{2}[t_i + t_{i+1}]$. On a donc :

$x_{i+1} = x_i + \varphi(t_{i+1/2}, x_{i+1/2}) \cdot dt$. La méthode est cependant implicite car le second membre dépend de $x_{i+1/2}$ qui est inconnu. On le calcule donc par la méthode d'Euler : $x_{i+1/2} = x_i + \varphi(t_i, x_i) \cdot \frac{dt}{2}$. Ainsi, il

faut à chaque itération effectuer les calculs suivants :

- Calcul de $K_1 = \varphi(t_i, x_i)$.
- Calcul de $K_2 = \varphi(t_{i+1/2}, x_{i+1/2}) = \varphi\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + K_1 \cdot \frac{dt}{2}\right)$.
- Calcul de $x_{i+1} = x_i + K_2 \cdot dt$.

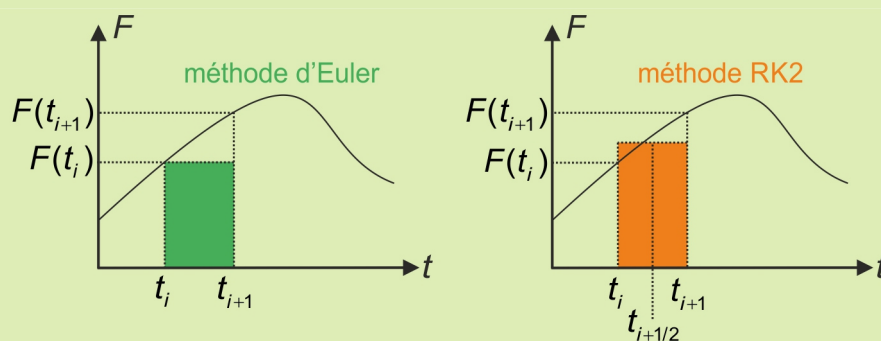Cette fois-ci, l'erreur commise est de l'ordre de $(dt)^2$ et décroît en $1/n^2$.



Dans le schéma de Runge Kutta, l'erreur commise est de l'ordre de $(dt)^4$, en utilisant les évaluations suivantes :

- Calcul de $K_1 = \varphi(t_i, x_i)$.
- Calcul de $K_2 = \varphi\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + K_1 \cdot \frac{dt}{2}\right)$.
- Calcul de $K_3 = \varphi\left(t_i + \frac{dt}{2}, x_i + K_2 \cdot \frac{dt}{2}\right)$.
- Calcul de $K_4 = \varphi(t_i + dt, x_i + K_3 \cdot dt)$.
- Calcul de $x_{i+1} = x_i + [K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4] \cdot \frac{dt}{6}$.

Pour résoudre une équation différentielle d'ordre 2 : $\frac{d^2x}{dt^2} = \varphi\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right)$ avec les conditions initiales

$x(t_0) = x_0$ et $\dot{x}(t_0) = \dot{x}_0$, on pose $X = \begin{bmatrix} x \\ \frac{dx}{dt} \end{bmatrix}$ et on a donc $\frac{dX}{dt} = \begin{bmatrix} \frac{dx}{dt} \\ \frac{d^2x}{dt^2} = \varphi\left(t, x, \frac{dx}{dt}\right) \end{bmatrix} = \Phi(t, X(t))$ et

on se ramène à une équation différentielle du premier ordre, la fonction recherchée X étant cette fois-ci un vecteur.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document pdf sur la résolution numérique d'équations différentielles.

Q.1) Introduire les constantes t_0 , t_n , n , $A = R_2 / R_1$, $\mu = 1 + A$, ω_0 , V_{sat} , x_0 (valeur initiale de la fonction u_e , notée x) et \dot{x}_0 :

```
t0 = 0. # temps initial
tn = 2E-1 # temps final
n = 15000 # nombre d'intervalles
A = 2.01 # rapport R2/R1
mu = 1+A # gain de l'ampli non inverseur
omega0 = 2*np.pi*1E3 # pulsation 1/RC
Vsat = 14
x0 = 0.01 # valeur initiale de la fonction ue, notée x
xp0 = omega0*x0 # valeur initiale de sa dérivée
```

Définir les deux équations différentielles intervenant selon la valeur de x à l'aide des fonctions $\text{Phi1}(t, X)$ (si $|u_e(t)| < V_{\text{sat}} / \mu$) et $\text{Phi2}(t, X)$ (si $|u_e(t)| > V_{\text{sat}} / \mu$). Ces fonctions renvoient les composantes x_p , x_{pp} du vecteur $\frac{dX}{dt}$.

Q.2) Écrire une fonction $\text{RK4}(t_0, t_n, x_0, xp_0, n)$ qui renvoie, en appliquant le schéma de Runge-Kutta d'ordre 4, le tableau numpy 1D, T , des valeurs de t_i , et le tableau numpy 2D, X , dont la ligne i contient les deux valeurs $x(t_i)$ et $\dot{x}(t_i)$.

Q.3) Écrire les commandes permettant de tracer la courbe représentative de $t \mapsto u_e(t)$ ainsi que la trajectoire de phase.

Tracer ces courbes en prenant d'abord $A = 1,95$. Commenter l'allure du signal obtenu.

Recommencer pour $A = 2,01$. Commenter la durée du régime transitoire et la forme du signal en régime établi.

Répondre aux mêmes questions si $A = 3$ (on pourra alors prendre $t_n = 2E-2$).

Créer des tableaux numpy

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

np.array([xp,xpp]) # Crée un tableau numpy 1D à deux colonnes, contenant les valeurs xp et xpp.

T = np.zeros(n+1) # Crée un tableau 1D de n + 1 colonnes rempli de 0
T[0] = t0 # Affecte t0 à la première colonne de ce tableau
X = np.zeros((n+1,2)) # Crée un tableau de n+1 lignes et 2 colonnes, rempli de 0
X[0] = [x0,xp0] # Place les valeurs initiales dans la première ligne de ce tableau
```